



## Design Document

### Morse Code

### Transmitter and Translator

เครื่องสื่อสารรหัสมอร์สพร้อมแปลความหมาย

### จัดทำโดย

64010956 นายอดิกันต์ พยุงทอง

64011011 นายอัพนันท์ ลีวัน

### เสนอ

รศ.ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Digital System Fundamentals รหัสวิชา 01076112

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

## คำนำ

การสื่อสารเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในสงคราม รหัสมอร์สจึงถูกนำมาใช้ในการทหาร เพราะเป็นข้อความที่ประกอบ  
ด้วยเสียงสั้น-ยาวเท่านั้น ทำให้การส่งนั้น ง่ายและรวดเร็ว แต่ทว่าการแปลความหมายปลายทางนั้น ต้องอาศัยความชำนาญ  
ของผู้ฟังสูง หากผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ข้อความที่ส่งมาสื่อความหมายผิดได้

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงเลือกพัฒนาเครื่องสื่อสารรหัสมอร์สพร้อมแปลความหมาย เพื่อเพิ่มความสะดวก  
และความแม่นยำในการแปลงสัญญาณรหัสมอร์สให้มากที่สุด

คณะผู้จัดทำ

15 ธันวาคม 2565

# สารบัญ

บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญ	1
จุดประสงค์	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
ขอบเขตของโครงการ	1
กระบวนการหาข้อมูล	2
การส่งสัญญาณรหัสมอร์ส	2
การใช้FPGA ร่วมกับ LCD	3
ส่วนประกอบของโมดูล LCD	4
กระบวนการออกแบบ	5
รวบรวมข้อมูล	10
เตรียมอุปกรณ์	10
การออกแบบการทำงาน	10
การลงมือพัฒนา	11
การทดสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาด	12
กระบวนการทดสอบ	13
อ้างอิง	14
ภาคผนวก	15

## บทนำ

### ที่มาและความสำคัญ

รหัสมอร์ส (Morse Code) เป็นการส่งข้อความรูปแบบหนึ่ง ด้วยสัญญาณสั้นยาวโดยใช้สัญลักษณ์จุดและขีด แทนตัวอักษรต่างๆที่กำหนดไว้เป็นสากล เป็นการสื่อสารที่เก่า แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ ข้อดีของรหัสมอร์สใช้แถบความถี่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการสื่อสารระบบอื่น ๆ เป็นการประหยัดความถี่ สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้โดยไม่มีการรบกวนกัน ในปัจจุบันการติดต่อบางรูปแบบยังจำเป็นต้องใช้รหัสมอร์ส เช่นการติดต่อ สะทอนออโรรา และเนื่องจากการสื่อสารด้วยรหัสมอร์สจำเป็นต้องอาศัยความแม่นยำในการกดสัญญาณและแปลสัญญาณในแต่ละครั้ง ผู้ส่งและผู้รับจึงจำเป็นต้องมีความชำนาญในการแปลตัวอักษรเป็นสัญญาณรหัสมอร์ส ดังนั้นผู้จัดทำจึงประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีสู่การพัฒนาเครื่องสื่อสารรหัสมอร์สพร้อมแปลความหมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพื่อฝึกฝนการแปลสัญญาณรหัสมอร์ส ด้วย FPGA 2 บอร์ด โดยทั้ง 2 บอร์ดจะสามารถรับ - ส่งสัญญาณรหัสมอร์ส ด้วยการกดปุ่ม Input บนบอร์ด FPGA บอร์ดหนึ่ง เป็นสัญญาณรหัสมอร์สที่ต้องการจะส่ง ในขณะที่ลำโพงของบอร์ด FPGA อีกตัวหนึ่งจะรับสัญญาณและส่งเสียงผ่านลำโพงเป็นสัญญาณตามที่ Input เข้ามาซึ่งในระหว่างส่งสัญญาณจะแสดงตัวอักษรที่ไปบน led 7-segment บนบอร์ดที่ทำการส่ง และแสดงตัวอักษรบน LCD บนบอร์ดที่ทำการรับสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสัญญาณรู้ว่าสัญญาณที่ส่งหรือรับคือตัวอักษรใด

### จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาพื้นฐานการสื่อสารของอุปกรณ์ดิจิทัล
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความแม่นยำในการแปลงสัญญาณรหัสมอร์ส
3. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ในการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริง จาก FPGA
4. เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้เรียน โดยผ่านการทำโครงงาน

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารได้
2. สามารถแปลความหมายของรหัสมอร์สได้

### ขอบเขตของโครงงาน

1. สามารถส่งสัญญาณในรูปแบบของรหัสมอร์สระหว่างบอร์ด FPGA ได้
2. สามารถแปลงสัญญาณรหัสมอร์สเป็นตัวอักษร และแสดงผลบนจอ LCD ได้
3. สามารถแปลงสัญญาณรหัสมอร์สเป็นตัวอักษร และแสดงผลบนจอ LED 7-Segment ได้

## กระบวนการหาข้อมูล

ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ผู้จัดทำได้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อการทำโครงการนี้ประกอบไปด้วย

### การส่งสัญญาณรหัสมอร์ส

รหัสมอร์ส (Morse Code) คือ วิธีการส่งสัญญาณเป็นชุดด้วยการเคาะเป็นเสียง หรือส่งสัญญาณไฟ ในลักษณะเป็นขีด หรือเป็นจุด ได้รับการพัฒนาเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกคิดค้นโดย ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส (Samuel F. B. Morse) และผู้ช่วยของเขา อัลเฟรด เวล (Alfred Vail) ในปี ค.ศ. 1830 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 1840 ข้อความแรกถูกส่งทางโทรเลขในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1844 ระหว่างเมืองวอชิงตันไปยังบอสตัน รหัสมอร์สเมื่อแปลออกมาแล้วจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ในกิจการโทรเลข วิทยุ เพื่อส่งสัญญาณสื่อสารกันในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงใช้เป็นข้อความขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย วิธีอ่านรหัสมอร์ส

. จุด อ่านออกเสียงว่า ดิท “Dits” หรือ ดอท “Dot”

\_ ขีด อ่านออกเสียงว่า ดะห์ “Dahs” หรือ แดช “Dash” นำมาประกอบกันเป็นชุด ดังนี้

### International Morse Code

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • — —
C	— • — •	W	• — — —
D	— • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — • •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — — —		
K	— • — —	1	• — — — —
L	• — • •	2	• • — — —
M	— —	3	• • • — —
N	— •	4	• • • • —
O	— — —	5	• • • • •
P	• — — •	6	— • • • •
Q	— — • —	7	— — • • •
R	• — • •	8	— — — • •
S	• • •	9	— — — — •
T	—	0	— — — — —

## การใช้FPGA ร่วมกับ LCD

โมดูลแอลซีดี ( LCD Module) เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่สามารถแสดงได้ทั้งข้อความตัวเลขและรูปภาพ เหมาะสำหรับงานแสดงผลที่ต้องการให้สิ้นเปลืองพลังงานต่ำโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

character LCD module แบบนี้สามารถแสดงผลได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขโดยจัดแบ่งเป็นแถวๆเช่นแบบ 1 แถวแถวละ 16 ตัวอักษรหรือแบบ 2 แถวแถวละ 16 ตัวอักษรดังที่ใช้ในโครงงานนี้เป็นต้น




Graphic LCD module แบบนี้สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้และสามารถทำเป็นรูปภาพของอักษรแบบต่างๆได้



Segment Display LCD module เป็นแบบรูปที่เป็นการแสดงผลคล้าย 7 segment แบบนี้จะมีรูปแบบการแสดงที่จำกัดและไม่กี่แบบ



## ส่วนประกอบของโมดูล LCD

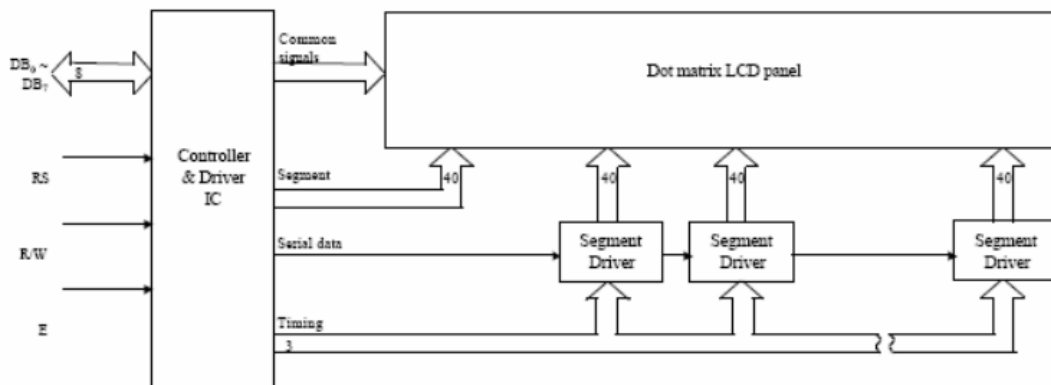

ส่วนประกอบของโมดูล LCD ประกอบด้วยกัน 3 ส่วนคือ

Dot Matrix LCD เป็นตัวแสดงผล ทำงานในลักษณะของการปิดหรือเปิด ตัวเองกับแสง

Driver เป็นตัวขับ LCD รับสัญญาณมาจากส่วนควบคุม เบอร์ที่นิยมใช้ได้แก่ HD44100H

และ MSM5259

Controller เป็นตัวรับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก แล้วควบคุมการทำงานของ LCD

เบอร์ที่นิยมใช้ สำหรับแบบ Character ได้แก่ HD4478 ส่วนแบบ Graphic ได้แก่


HD61830

## ขาของโมดูล LCD

ขาที่	สัญญาณ	I/O	ต่อกับ	รายละเอียด
1	VSS		แหล่งจ่าย	GND
2	VCC		แหล่งจ่าย	5V
3	VEE		แหล่งจ่าย	ใช้ปรับความสว่างของ LCD โดยต่อกับ VR ถ้าต่อ GND จะสว่างที่สุด
4	RS	Input	CPU	ใช้เลือก Register ควบคุมหรือหน่วยความจำแสดงผล
5	R/W	Input	CPU	ใช้ควบคุมการอ่านเขียนโมดูล 0 เขียนข้อมูล 1 อ่านข้อมูล
6	E	Input	CPU	สัญญาณเริ่มต้นการทำงาน สำหรับการอ่านเขียนข้อมูล การรับส่งข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อเป็น 1 และขอบขาลง
7 - 14	D0-D7	I/O	CPU	เป็นบัสแบบ 2 ทิศทางใช้สำหรับส่งถ่ายข้อมูลระหว่าง CPU กับโมดูล
15	A		แหล่งจ่าย	ต่อกับ 5V เพื่อเปิด Background
16	K		แหล่งจ่าย	ต่อกับ GND
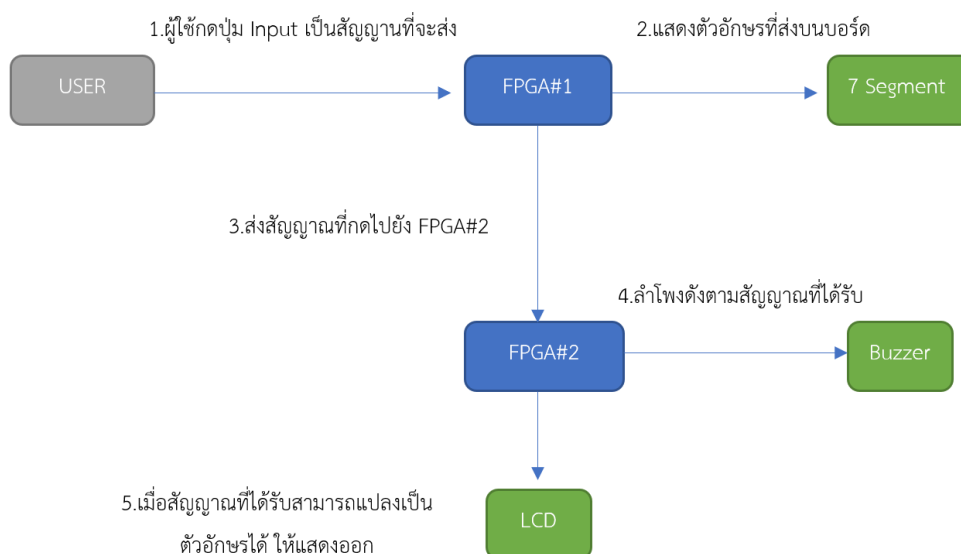
### กระบวนการออกแบบ

เริ่มจากออกแบบ Flowchart การทำงานของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กดส่งสัญญาณ จะมีอะไรแสดงผลบ้าง




จากนั้นทำการออกแบบ Top Down Design

Top layer

### Morse\_CodeTransmitterAndTranslator






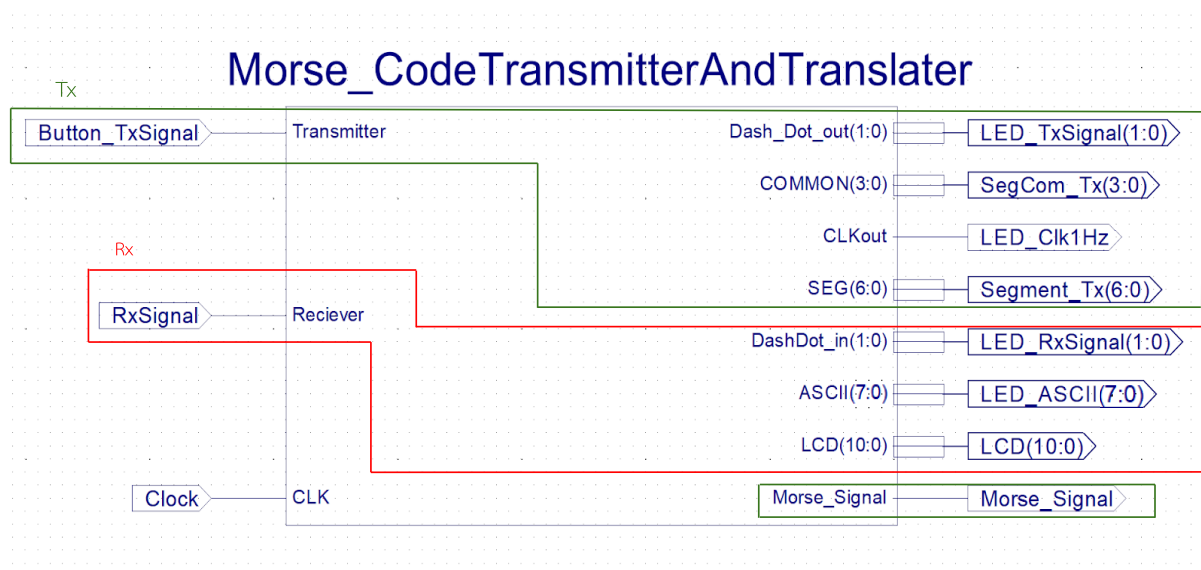

เนื่องจาก การทำงานของเราเป็นแบบ Full Duplex (การสื่อสารแบบ 2 ทาง) คือ เราสามารถส่งและรับสัญญาณพร้อมกันได้ จึงกำหนด Top layer ให้มีทั้ง Input และ Output ของ เครื่องส่งสัญญาณ (Tx) และเครื่องรับสัญญาณ (Rx) และจะเป็น Design เดียวที่อัปโหลดขึ้นไปบนทั้ง 2 บอร์ด

## 2nd Layer

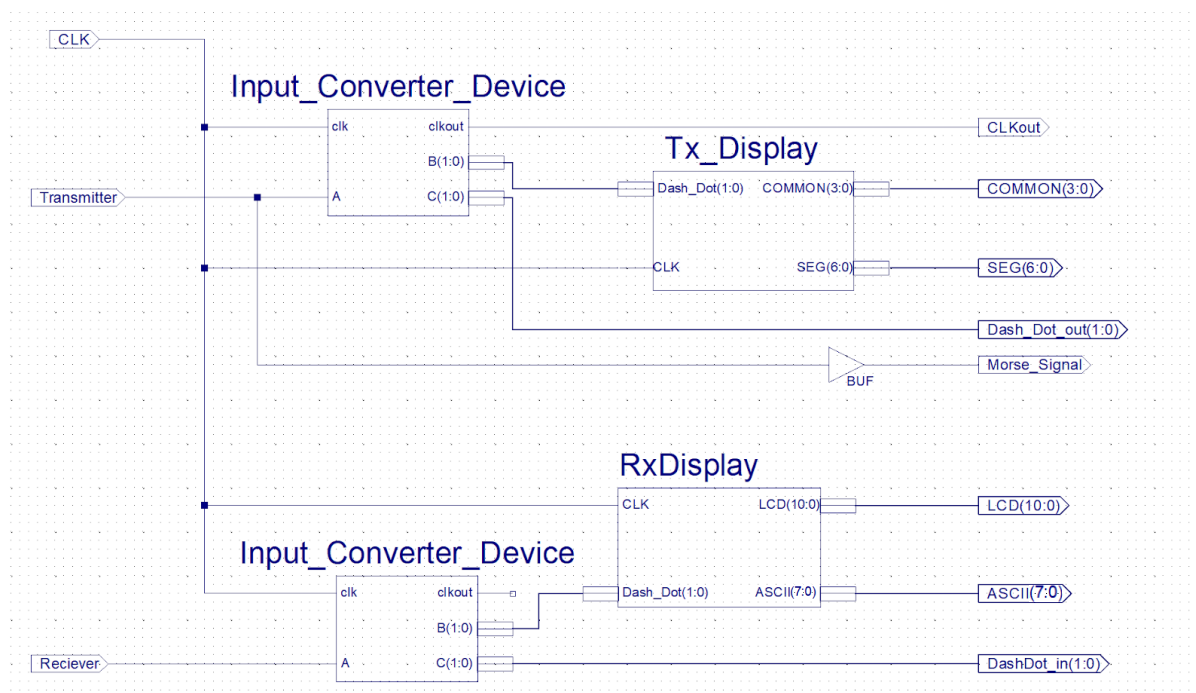


กระบวนการทำงานใน 2nd Layer นั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่ทำหน้าที่รับ Input จากปุ่ม เพื่อส่งไปยังอีกบอร์ดพร้อมแสดงบน Led 7-Segment และส่วนที่รับ Input จากอีกบอร์ดเพื่อแสดงผลบนจอ LCD

ส่วนที่รับ Input จากปุ่มกด (Transmitter) จะส่งไปยังบอร์ดที่รับสัญญาณ ในขณะที่เดียวกันจะนำสัญญาณไปแปลงเป็นสัญญาณมอร์ส 2 bit ด้วย Input\_Converter\_Devbice โดยสัญญาณที่ออกมาจะมีสามสถานะ คือ ไม่ได้รับสัญญาณ รับสัญญาณ Dash และ รับสัญญาณ Dot และส่งสัญญาณไปยัง Tx\_Display เพื่อแปลงสัญญาณ Dash และ Dot เป็นสัญญาณ 7-Segment เพื่อแสดงผลบน LED 7-Segment


ส่วนที่รับ Input จากอีกบอร์ดจะแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณมอร์ส 2 bit ด้วย Input\_Converter\_Devbice และส่งสัญญาณ Dash และ Dot ไปยัง RxDisplay เพื่อแปลงสัญญาณไปแสดงผลบนจอ LCD พร้อมกับแสดงผลตัวอักษรในรูปแบบของ ASCII ผ่าน LED

## 3rd Later (RxDisplay)

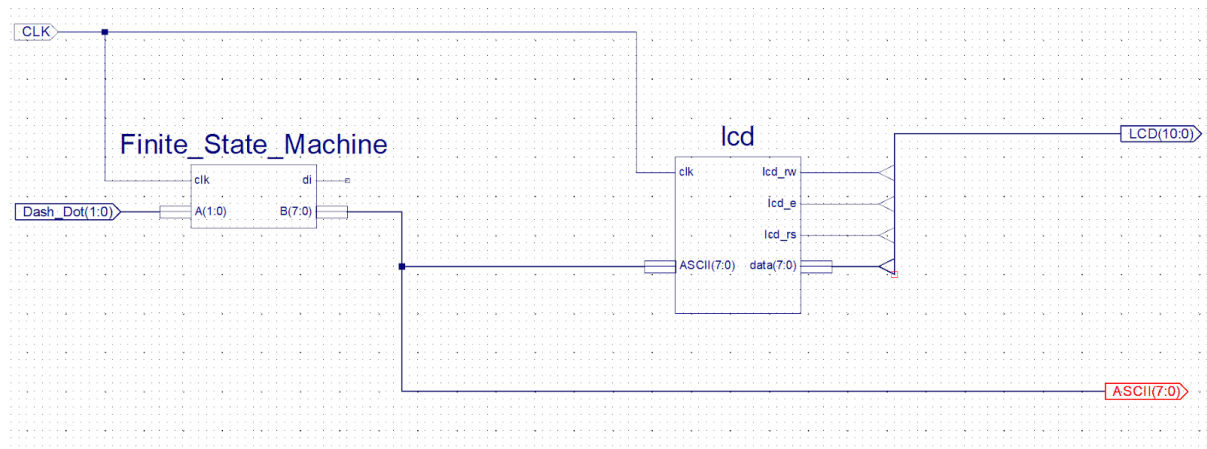

RxDisplay ทำหน้าที่แปลงสัญญาณและแสดงผลเมื่อเมื่อได้รับ Input จากอีกบอร์ด โดยเมื่อได้รับสัญญาณแล้ว Finite\_State\_Machine จะแปลงสัญญาณจากสัญญาณ Dot และ Dash เป็นสัญญาณ ASCII ของแต่ละตัวอักษร และแสดงผลผ่าน LED ในขณะเดียวกันจะส่งสัญญาณ ASCII ไปยัง lcd เพื่อใช้แสดงผลบน จอ LCD

## 3rd Layer (Tx\_Display)

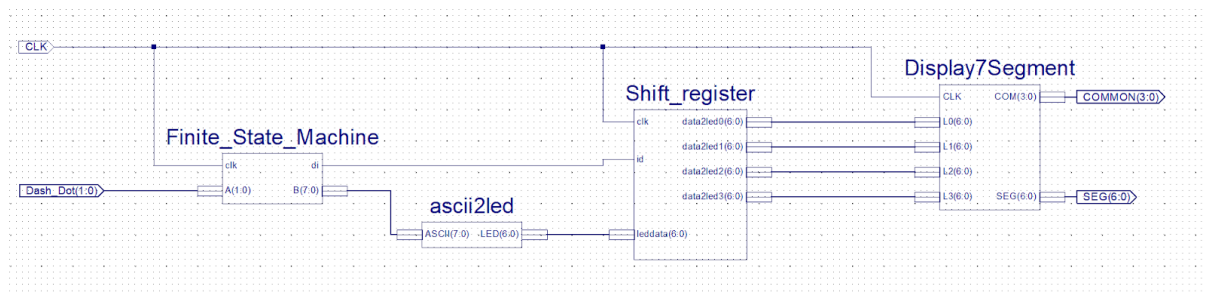


Tx\_Display ทำหน้าที่แปลงสัญญาณและแสดงผลเมื่อเมื่อได้รับ Input โดยตรงจากปุ่มโดยเมื่อได้รับสัญญาณแล้ว Finite\_State\_Machine จะแปลงสัญญาณจากสัญญาณ Dot และ Dash เป็นสัญญาณ ASCII ของแต่ละตัวอักษร หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณไปยัง Shift\_register เพื่อบันทึกข้อมูลครั้งละ 4 ตัวอักษร และนำแต่ละตัวอักษรไปแสดงผลบน LED 7-Segment โดยควบคุมผ่าน Display 7 Segment

## 3rd Layer (Input\_Converter\_Divice)

เป็นการเขียน VHDL สร้างโมดูลที่ทำหน้าที่การแปลงสัญญาณการกดปุ่ม (1 Bit) ให้เป็นสัญญาณ Dot, Dash หรือไม่กด (2 Bit) โดยการนับระยะเวลาที่กด หากกดปุ่มน้อยกว่า 0.5 วินาที จะถือเป็นสัญญาณ Dot (01) หากกดมากกว่า 0.5 วินาทีขึ้นไป จะถือเป็นสัญญาณ Dash (10) และหากไม่กดมากกว่า 0.5 วินาที จะถือเป็น ไม่ได้ส่งสัญญาณ

 
#### 4th layer (Finite\_Stage\_Machine)

เป็นการเขียน VHDL สร้างโมดูลที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Dot สัญญาณ Dash และไม่ได้ส่งสัญญาณให้เป็น ASCII โดยใช้หลักการของ Finite Stage ในการดูว่าสัญญาณที่ได้รับตอนนี้เป็นสัญญาณใด และสัญญาณต่อไปเป็นสัญญาณใด โดยที่สัญญาณ Dot และ Dash จะมีจะมีสัญญาณถัดไปเป็นได้ทั้ง Dot และ Dash (เปรียบได้กับ Binary tree ที่ 1 Node จะมีลูกได้ 2 Node ) และเมื่อปล่อยปุ่มกดส่งสัญญาณ จะนำออกสัญญาณที่แปลงได้ต่อไป


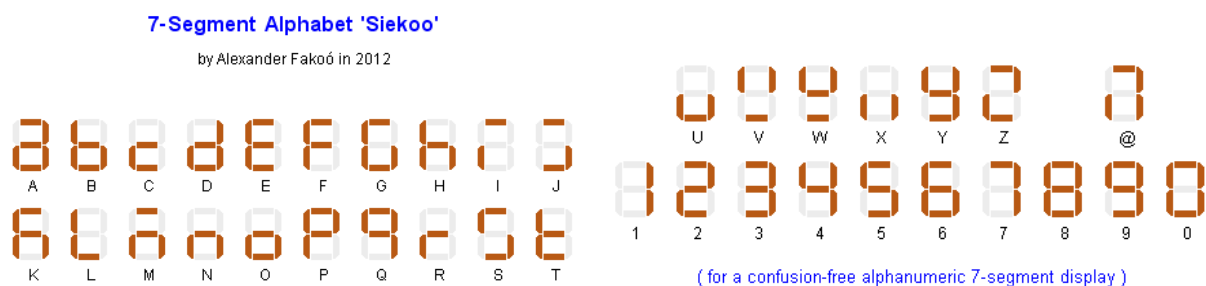
#### 4th layer (ascii2led)

เป็นการเขียน VHDL สร้างโมดูลที่ทำหน้าที่แปลง ASCII (8 bit) ให้เป็นแต่ละ Pin ของ LED 7 Segment (7 bit) โดยการกำหนดตัวอักษรแต่ละตัวตามมาตรฐาน The Siekoo Alphabet ที่กำหนดโดย Alexander Fakoó ในปี 2012



#### 4th layer (Shift\_register)

เป็นการเขียน VHDL สร้างโมดูลที่ทำหน้าที่เก็บและเลื่อนสัญญาณของ LED 7 Segment (7 bit) ไปเรื่อย และนำออกเป็นบัส 4 ชุด

#### 4th layer (Display7Segment)

เป็นการเขียน VHDL สร้างโมดูลที่ทำหน้าที่เลือกบัส 4 ชุดที่ Shift\_register ส่งมา ไปออกแต่ละ Pin Common ของ 7 Segment แต่ละ Pin

## กระบวนการพัฒนา

### รวบรวมข้อมูล


- กระบวนการส่งและรับสัญญาณรหัสมอร์สและการแปลงสัญญาณจากรหัสมอร์สเป็นตัวอักษร
- การแปลงรหัสมอร์สเป็นตัวอักษรแต่ละตัวอักษร
- คู่มือการใช้งานจอ LCD ร่วมกับบอร์ด FPGA

### เตรียมอุปกรณ์

- บอร์ด FPGA จำนวน 2 บอร์ด
- จอแสดงผล LCD จำนวน 2 จอ
- สายไฟ
- โปรแกรม Xilinx ISE
 
### การออกแบบการทำงาน

บอร์ด FPGA หนึ่งตัวจะสามารถส่งและรับสัญญาณรหัสมอร์สได้ โดยเมื่อมีบอร์ดที่ทำการกดส่งสัญญาณจะทำการแสดงตัวอักษรตามสัญญาณที่กดบน LED 7-Segment และส่งสัญญาณรหัสมอร์สไปยังอีกบอร์ด บอร์ดที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจะทำการแปลงสัญญาณที่ได้รับและแสดงผลบนจอ LCD



รูปวงจรการเชื่อมต่ออุปกรณ์

## การลงมือพัฒนา

การสร้างวงจรแปลงรหัสสมอร์สเป็นรหัส ASCII



รูปผลลัพธ์การแสดงผลในรูปแบบของรหัส ASCII หลังจากการแปลงสัญญาณรหัสสมอร์ส  
โดย LED ที่แสดงสถานะสีเขียวคือ 1 และสีแดงคือ 0

การสร้างวงจรแปลง ASCII เป็นสัญญาณแสดงผลบน LED 7-Segment



รูปผลลัพธ์การแสดงผลบน LED 7-Segment หลังจากการแปลงสัญญาณรหัส ASCII  
จากรูปจะแสดงตัวอักษร S สองตัว

การสร้างวงจรแปลง ASCII เป็นสัญญาณแสดงผลบนจอ LCD



รูปผลลัพธ์การแสดงผลบนจอ LCD หลังจากการแปลงสัญญาณรหัส ASCII จากรูปจะแสดงตัวอักษร DIGITA

## การทดสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาด

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นขั้นตอนหนึ่ง ก็ทำการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด โดยข้อผิดพลาดที่พบได้แก่

### 1. ไฟเลี้ยง LCD ไม่เพียงพอ

เนื่องจาก LCD ที่เราใช้นั้น เป็น LCD ที่ต้องการไฟเลี้ยง 5V แต่บอร์ด FPGA มี Pin ที่จ่ายไฟได้เพียง 3.3V จึงแก้ปัญหาโดยการต่อไฟ 3.3V เข้ากับโมดูล Step up (วงจรเพิ่มแรงดันไฟ) เพื่อเพิ่มเป็น 5V ก่อนที่จะนำเข้าไป LCD




Step up Module (0.9-5V to 5V)

### 2. ตัวอักษรบน LCD ขึ้นช้าเกินไป


ในขณะที่เกิดสัญญาณส่งไปแล้ว ข้อความบนจอ LCD ขึ้นช้าเกินไป จากการหาข้อผิดพลาดพบว่า เป็นการกำหนด Clock การอ่านเขียนของ LCD ช้าเกินไป ทำให้ตัวอักษรที่ขึ้นดีเลย์ออกไป จึงแก้ปัญหาโดยการคำนวณและปรับ Clock ใหม่
 
### กระบวนการทดสอบ

เมื่อผู้ใช้งานส่งสัญญาณทำการกดปุ่มส่งสัญญาณรหัสมอร์สแล้วจะทำการส่งสัญญาณออกไปยังบอร์ดที่ทำการรับสัญญาณ พร้อมทั้งแสดงตัวอักษรบน LED 7-Segment



 ในส่วนของบอร์ดที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจะทำการรับสัญญาณรหัสมอร์สและแสดงผลตามสัญญาณที่ได้รับบนจอ LCD พร้อมทั้งแสดงในรูปแบบสัญญาณ ASCII บน LED แถวบนโดยสถานะ LED สีเขียวคือ 1 และสีแดงคือ 0





## อ้างอิง

ไทยรัฐออนไลน์. (2022, 1 26). รู้จัก “รหัสมอร์ส (Morse Code)” พร้อมวิธีอ่านความหมาย. *thairath*.

<https://www.thairath.co.th/lifestyle/money/2296506>

บวบทอง, ณ. (2016, 5 2). การควบคุมโมดูล LCD ด้วย FPGA. *narong*.

<http://narong.ece.engr.tu.ac.th/vhdl/document/LCD%20Module.pdf>

แสงแก้ว, จ. (2017, 6 1). การเรียนรู้และใช้งาน FPGA ด้วยภาษา VHDL. วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล.

<https://dsdi.msu.ac.th/?article=fpga>

*ahmetdenizyilmaz/Morse-Code-FPGA: fpga code convert morse code inputs to ascii*. (n.d.). GitHub. Retrieved

December 16, 2022, from <https://github.com/ahmetdenizyilmaz/Morse-Code-FPGA>

Braille, L., & Fakoo, A. (n.d.). *Siekoo Alphabet, 7-Segment Alphabet (seven-segment alphabet), reliefscript*.

fakoo.de. Retrieved December 16, 2022, from <https://fakoo.de/en/siekoo.html>

ภาคผนวก

วิดีโอแนะนำชิ้นงาน

Youtube : [https://youtu.be/pb\\_ZKF-AwDo](https://youtu.be/pb_ZKF-AwDo)

Google Drive : [https://drive.google.com/drive/folders/1RVMemOhS7Yep8woWQYFQxu3xx5Y6MvHg?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1RVMemOhS7Yep8woWQYFQxu3xx5Y6MvHg?usp=share_link)

## 4 layer VHDL Code

## Input\_Converter\_Device.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;

entity Clock_Divider is
port
( clk,reset: in std_logic;
  clock_out: out std_logic
);
end Clock_Divider;

architecture bhv of Clock_Divider is

  signal count: integer:=1;
  signal tmp : std_logic := '0';

begin

  process(clk,reset)
  begin
    if(reset='1') then
      count<=1;
      tmp<='0';
    elsif(clk'event and clk='1') then
      count <=count+1;
      if (count = 10000000) then -- 20MHZ/20000000 = 2hz
        tmp <= NOT tmp;
        count <= 1;
      end if;
    end if;
    clock_out <= tmp;
  end process;

end bhv;
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;

entity Input_Converter is
port (
  clk: in std_logic;
  A : in std_logic;
  B:out std_logic_vector(1 downto 0);
  C:out std_logic_vector(1 downto 0)
);

```

```

end Input_Converter;

architecture bhv of Input_Converter is
    signal countt: integer:=1;
    signal idlecount: integer:=1;
    signal tmp : std_logic := '0';
    signal pretmp : std_logic := '0';
    signal outsig: std_logic_vector(1 downto 0);
    signal outsigdata: std_logic_vector(1 downto 0);
    constant TIMEUNIT50m :integer := 4000000;

begin

    process(A,clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            outsig<="00";
            if(A='1') then
                countt<=countt+1;
                idlecount<=0;
            else
                if(idlecount>TIMEUNIT50m) then
                    outsig<="11";
                    outsigdata<="11";
                    idlecount<=0;
                else
                    idlecount<=idlecount+1;
                end if;

                if(countt>TIMEUNIT50m) then --- more than 0.5 s
                    outsig<="10";
                    outsigdata<="10";
                elsif (countt>5000) then
                    outsig<="01";
                    outsigdata<="01";
                end if;
                countt<=0;
            end if;
        end if;
    end process;

    B<=outsig;
    C<=outsigdata;
end bhv;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;

```

```

entity Input_Converter_Device is
port (
clk: in std_logic;
A : in std_logic;
B:out std_logic_vector(1 downto 0);
C:out std_logic_vector(1 downto 0);
clkout: out std_logic
);
end entity;

architecture rtl of Input_Converter_Device is

component Input_Converter is

port (
clk: in std_logic;
A : in std_logic;
B:out std_logic_vector(1 downto 0);
C:out std_logic_vector(1 downto 0)

);

end component;

component Clock_Divider is
port
( clk,reset: in std_logic;
clock_out: out std_logic
);
end component;

begin
G1: Clock_Divider port map(clk,reset,clkout);
G2: Input_Converter port map(clk,A,B,C);

end rtl;

```

## Finite\_state\_Machine.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;
entity Finite_State_Machine is
port (
clk: in std_logic;
A :in std_logic_vector(1 downto 0);
B:out std_logic_vector(7 downto 0);
di: out std_logic

);
end Finite_State_Machine;
architecture bhv of Finite_State_Machine is
signal state: std_logic_vector(7 downto 0);
signal outsig: std_logic_vector(7 downto 0);
signal insig: std_logic_vector(1 downto 0);
signal send: std_logic:= '0';
begin
--insig<=A;
process(clk)
begin

if(rising_edge(clk)) then
send<='0';
    if(A/="00") then
    case state is
    when "00000000" =>--START
        case A is
        when "01" => --dot
            state<="01000101";--E
            when "10" => --dash
            state<="01010100";--T
            when others=>
            end case;
        when "01000101" => --E
            -----
            case A is
            when "01" => --dot
            state<="01001001";--I
            when "10" => --dash
            state<="01000001";--A

            when others=>
            end case;
        when "01001001" => --I
            case A is
            when "01" => --dot
            state<="01010011";--S
            when "10" => --dash

```

```

state<="01010101";--U

        when others=>
end case;
when "01010011" => --S
case A is
        when "01" => --dot
state<="01001000";--H
        when "10" => --dash
state<="01010110";--V

        when others=>

end case;
when "01001000" => --H
case A is
        when "01" => --dot
state<="00110101";--5
        when "10" => --dash
state<="00110100";--4
        when others=>
end case;
when "01010110" =>--V
case A is
        when "01" => --dot
state<="11111111";--NULL
        when "10" => --dash
state<="00110011";--3
        when others=>
end case;
when "01010101" =>--U
case A is
        when "01" => --dot
state<="01000110";--f
        when "10" => --dash
state<="11111110";--NULL2

        when others=>
end case;
when "11111110" =>--NULL2
case A is
        when "01" => --dot
state<="11111111";--NULL
        when "10" => --dash
state<="00110010";--2
        when others=>
end case;
when "01000001" =>--A
case A is
        when "01" => --dot
state<="01010010";--R

```



```

        when "10" => --dash
state<="01010111";--W
        when others=>
end case;
when "01010010" =>--R
case A is
    when "01" => --dot
state<="01001100";--L
        when "10" => --dash
state<="11111111";--NULL
        when others=>
end case;
        when "01010111" =>--R
case A is
    when "01" => --dot
state<="01010000";--P
        when "10" => --dash
state<="01001010";--J
        when others=>
end case;
        when "01001010" =>--J
case A is
    when "01" => --dot
state<="11111111";--NULL
        when "10" => --dash
state<="00110001";--J
        when others=>

end case;
        when "01010100" =>--T
case A is
    when "01" => --dot
state<="01001110";--N
        when "10" => --dash
state<="01001101";--M
        when others=>
end case;
        when "01001110" =>--N
-----
case A is
    when "01" => --dot
state<="01000100";--D
        when "10" => --dash
state<="01001011";--K
        when others=>

end case;
-----

        when "01000100" =>--D
-----

```

```

case A is
    when "01" => --dot
state<="01000010";--B
    when "10" => --dash
state<="01011000";--X
    when others=>
end case;
    when "01000010" =>--B
case A is
    when "01" => --dot
state<="00110110";--6
    when "10" => --dash
state<="11111111";--NULL
    when others=>
end case;
when "01001011" =>--K
case A is
    when "01" => --dot
state<="01000011";--C
    when "10" => --dash
state<="01011001";--Y
    when others=>
end case;
when "01001101" =>--M
-----
case A is
    when "01" => --dot
state<="01000111";--G
    when "10" => --dash
state<="01001111";--O
    when others=>
end case;
when "01000111" =>--G
case A is
    when "01" => --dot
state<="01011010";--Z
    when "10" => --dash
state<="01010001";--Q
    when others=>
end case;
-----

when "01011010" =>--Z
-----
case A is
    when "01" => --dot
state<="00110111";--7
    when "10" => --dash
state<="11111111";--NULL
    when others=>

```

```

end case;
-----
when "01001111" =>--0
-----
case A is
    when "01" => --dot
state<="11111101";--NULL8
    when "10" => --dash
state<="11111011";--NULL9
    when others=>
end case;
    when "11111101" =>--NULL8
case A is
    when "01" => --dot
state<="00111000";--8
    when "10" => --dash
state<="11111111";--NULL
    when others=>

end case;
when "11111011" =>--NULL9
case A is
    when "01" => --dot
state<="00111001";--9
    when "10" => --dash
state<="00110000";--0
    when others=>
end case;
when others =>
    state<="11111111";--NULL

end case;

    if (A="11") then
        outsig<=state;
        state<="00000000";
        send<='1';
    end if;

end if;
end if;
insig<="00";
end process;
B<=outsig;
di<=send;
end bhv;

```

## Ascii2led.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity ascii2led is
Port ( ASCII : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
LED : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
end ascii2led;
architecture Behavioral of ascii2led is
BEGIN
WITH ASCII SELECT
LED <= "0000001" WHEN "00110000", --0
"1001111" WHEN "00110001", --1
"0010010" WHEN "00110010", --2
"0000110" WHEN "00110011", --3
"1001100" WHEN "00110100", --4
"0100100" WHEN "00110101", --5
"0100000" WHEN "00110110", --6
"0001111" WHEN "00110111", --7
"0000000" WHEN "00111000", --8
"0000100" WHEN "00111001", --9
"0000010" WHEN "01000001", --A
"1100000" WHEN "01000010", --B
"1110010" WHEN "01000011", --C
"1000010" WHEN "01000100", --D
"0110000" WHEN "01000101", --E
"0111000" WHEN "01000110", --F
"0100001" WHEN "01000111", --G
"1101000" WHEN "01001000", --H
"0111011" WHEN "01001001", --I
"0100111" WHEN "01001010", --J
"0101000" WHEN "01001011", --K
"1110001" WHEN "01001100", --L
"0101010" WHEN "01001101", --M
"1101010" WHEN "01001110", --N
"1100010" WHEN "01001111", --O
"0011000" WHEN "01010000", --P
"0001100" WHEN "01010001", --Q
"1111010" WHEN "01010010", --R
"0100101" WHEN "01010011", --S
"1110000" WHEN "01010100", --T
"1100011" WHEN "01010101", --U
"1010101" WHEN "01010110", --V
"1010100" WHEN "01010111", --W
"1101011" WHEN "01011000", --X
"1000100" WHEN "01011001", --Y
"0010011" WHEN "01011010", --Z
"1110111" WHEN OTHERS; -- UNDEFINED
end Behavioral;

```

## Shift\_register.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;

entity Shift_register is
port (
clk: in std_logic;
id: in std_logic;
leddata :in std_logic_vector(6 downto 0);
data2led0 :out std_logic_vector(6 downto 0);
data2led1 :out std_logic_vector(6 downto 0);
data2led2 :out std_logic_vector(6 downto 0);
data2led3 :out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end Shift_register;

architecture bhv of Shift_register is
signal Q0: std_logic_vector(6 downto 0):="0110110";
signal Q1: std_logic_vector(6 downto 0):="0110110";
signal Q2: std_logic_vector(6 downto 0):="0110110";
signal Q3: std_logic_vector(6 downto 0):="0110110";
signal Q4: std_logic_vector(6 downto 0):="0110110";
signal Q5: std_logic_vector(6 downto 0):="0110110";
begin
process(clk,leddata,id,clear)
begin
if(rising_edge(clk)) then
if(id='1' and (leddata/= "0110110" or Q3="1111110"))then
--Q5<=Q4;
--Q4<=Q3;
Q3<=Q2;
Q2<=Q1;
Q1<=Q0;
Q0<=leddata;
end if;
end if;

end process;
data2led0<=Q0;
data2led1<=Q1;
data2led2<=Q2;
data2led3<=Q3;
data2led4<=Q4;
data2led5<=Q5;

end bhv;

```

## lcd.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity lcd is
port ( clk : in std_logic; --clock i/p
      lcd_rw : out std_logic; --read & write control
      lcd_e : out std_logic; --enable control

      lcd_rs : out std_logic; --data or command control
      data : out std_logic_vector(7 downto 0); --data line
      ASCII : in std_logic_vector(7 downto 0));
end lcd;

architecture Behavioral of lcd is
constant N: integer :=21;
type arr is array (1 to N) of std_logic_vector(7 downto 0);

signal temp: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  lcd_rw <= '0'; --lcd write
  process(clk)
    variable i : integer := 0;
    variable j : integer := 1;
    variable k : integer := 6;
    variable datas : arr
    :=(X"38",X"0c",X"06",X"01",X"80",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",
    ,x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20",x"20");
  begin
    if clk'event and clk = '1' then

      if (reset='0') then
        k:=6;
        data<=datas(4)(7 downto 0);
      end if;
      if ASCII /= "00000000" then
        temp<=ASCII;
      if i <= 2000000 then
        i := i + 1;
        lcd_e <= '1';
        datas(k):=temp;
        data <= datas(k)(7 downto 0);
      elsif i > 2000000 and i < 4000000 then
        i := i + 1;
        lcd_e <= '0';
      elsif i = 4000000 then
        j := j + 1;
        k:=k+1;

```

```

        if k=21 then
            k:=6;
            data<=datas(4)(7 downto 0);
        end if;
        i := 0;
    end if;
end if;

if j <= 5 then
    lcd_rs <= '0'; --command signal
    if i <= 2000000 then
        i := i + 1;
        lcd_e <= '1';
        data <= datas(j)(7 downto 0);
    elsif i > 2000000 and i < 4000000 then
        i := i + 1;
        lcd_e <= '0';
    elsif i = 4000000 then
        j := j + 1;
        i := 0;
    end if;
elsif j > 4 then
    lcd_rs <= '1'; --data signal
end if;
if j = 22 then --repeated display of data
    j := 4;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
```